

# Verilog 练习一 基本逻辑门和组合电路的设计

## 一. 练习内容

1. 用 Verilog 完成三态门的设计，并用 ModelSim 进行仿真。
2. 用 Verilog 完成 4 位加法器的设计，并使用 ModelSim 进行仿真。

## 二. 源程序及仿真结果截图

### 1. 三态门

实现代码：

```
//三态门
module tri_gat1(out,in,en);
    output out;
    input in,en;
    assign out = en?in:1'bz;
    //若 en = 1,out = in;若 en = 0, out 为高阻态
endmodule
```

仿真代码：

```
module tri_tb;


    reg    en ;
    reg    in ;
    wire   out ;

    tri_gat1 uut(
        .en(en),
        .in(in),
        .out(out)
    );

    initial begin
        en = 0;
        in = 0;
        #10 en = 1;
        #10 in = 1;
        #10 in = 0;
        #10 en = 0;
        #10 in = 1;
        #10 in = 0;
    end

endmodule
```

仿真结果截图

 

## 2. 四位加法器

实现代码

```
module adder_4(cout,sum,cin,ina,inb);

    output[3:0] sum      ;
    output      cout     ;
    input[3:0]   ina,inb  ;
    input      cin       ;

    assign {cout,sum} = ina + inb + cin;

endmodule
```

仿真代码

```
module adder_4_tb;

reg[3:0]   ina,inb;
reg      cin   ;
wire[3:0] sum   ;
wire      cout  ;
integer   i,j   ;

adder_4 uut(
    .ina(ina),
    .inb(inb),
    .cin(cin),
    .sum(sum),
    .cout(cout)
);

initial begin
    ina = 0;
    inb = 0;
    cin = 0;
end

initial begin
    for(i = 4;i<=16;i = i + 4)
        #40 ina = i;
```

```

end


initial begin
    for(j = 3;j<=16;j = j + 4)
        #40 inb = j;
    end

    initial begin
        #100 cin = 1;
        #20  cin = 0;
    end

endmodule

```

仿真结果截图

 

## Verilog 练习二 组合电路的设计

### 一. 练习内容

1. 用 Verilog 完成 3-8 译码器的设计，并用 ModelSim 进行仿真。
2. 用 Verilog 完成两个 4 位二进制数据比较器的设计，使用 ModelSim 进行仿真。

### 二. 源程序及仿真结果截图

#### 1. 3-8 译码器

实现代码

```
module decode3_8(out,in);

input[2:0] in ;
output[7:0] out ;
reg[7:0] out ;

always @(in)
begin
    case(in)
        3'd0: out = 8'b00000001;
        3'd1: out = 8'b00000010;
        3'd2: out = 8'b00000100;
        3'd3: out = 8'b00001000;
        3'd4: out = 8'b00010000;
        3'd5: out = 8'b00100000;
        3'd6: out = 8'b01000000;
        3'd7: out = 8'b10000000;
        default out = 8'b00000000;
    endcase
end

endmodule
```

仿真代码

```
module decode3_8_tb;

reg[2:0] in ;
wire[7:0] out ;
integer i ;

decode3_8 uut(
    .in(in),z
```

```


        .out(out)
    );

initial begin
    in = 0;
    for(i = 1; i<=9; i = i + 1)
        #10 in = i;
end

endmodule

```

仿真结果截图

 

## 2. 两个二进制数据比较器设计

实现代码

```

module compare_n (great, equal, Small, ina, inb);
    parameter n=4;
    output great, equal, Small;
    input[n:1] ina, inb;

    assign great = (ina>inb);
    assign equal = (ina==inb);
    assign Small = (ina<inb);

    /*
    assign great = (ina[3]>inb[3])
        || ((ina[3]==inb[3])&&(ina[2]>inb[2]))
        || ((ina[3]==inb[3])&&(ina[2]==inb[2])&&(ina[1]>inb[1]))
        || ((ina[3]==inb[3])&&(ina[2]==inb[2])&&(ina[1]==inb[1])&&(ina[0]>in
b[0]));

    assign equal = (ina[3]==inb[3])
        &&(ina[2]==inb[2])
        &&(ina[1]==inb[1])
        &&(ina[0]==inb[0]);

    assign Small = ~(great^equal);
    */
endmodule

```

仿真代码

```

module compare_n_tb;

parameter      n=4;
wire          great, equal, Small  ;
reg[n:1]      ina,inb              ;
integer       i                    ;

compare_n uut(
    .great(great),
    .equal(equal),
    .Small(Small),
    .ina(ina),
    .inb(inb)
);

initial begin

    ina = 1;
    inb = 2;

    for(i = 0;i < 3;i = i + 1)
        #10 ina = ina + 1;
end

endmodule

```

仿真结果截图

		Msgs					
<div> <div></div> <div>/compare_n_tb/great</div> <div></div> <div>/compare_n_tb/equal</div> <div></div> <div>/compare_n_tb/Small</div> <div></div> <div>+ /compare_n_tb/ina</div> <div></div> <div>+ /compare_n_tb/inb</div> </div>	-No Data-						
		4'h1		4'h2		4'h3	
		4'h2					

## Verilog 练习三 触发器

### 一. 练习内容

1. 用 Verilog 完成具有异步清零和异步置 1 的 D 触发器的设计，并用 ModelSim 进行仿真。
2. 用 Verilog 完成时钟下降沿触发的 JK 触发器的设计，使用 ModelSim 进行仿真。

### 二. 源程序及仿真结果截图

1. 异步清零和异步置 1 的 D 触发器  
实现代码：

```
module DFF1 (clk, d, set, reset, Q, nQ);  
  
    input      clk, d, set, reset;  
    output reg Q, nQ;  
  
    always @(posedge clk or negedge set or negedge reset) begin  
  
        if(!reset) begin  
            Q <= 0;  
            nQ <= 1;  
        end  
        else if(!set) begin  
            Q <= 1;  
            nQ <= 0;  
        end  
        else begin  
            Q <= d;  
            nQ <= ~d;  
        end  
  
    end  
  
endmodule
```

仿真代码：

```
module DFF1_tb;  
  
    reg      clk, d, set, reset;
```

```

wire    Q,nQ;

DFF1 uut(
    .clk(clk)        ,
    .d(d)            ,
    .set(set)        ,
    .reset(reset)    ,
    .Q(Q)            ,
    .nQ(nQ)
);

initial begin
    clk = 0;
    forever begin
        #10 clk = ~clk;
    end
end

initial begin
    d = 0;
    forever begin
        #25 d = ~d;
    end
end

initial begin
    set = 1;
    #35 set = ~set;
    #10 set = ~set;

    #35 set = ~set;
    #10 set = ~set;
end

initial begin
    reset = 1;
    #45 reset = ~reset;
    #10 reset = ~reset;


    #45 reset = ~reset;
    #10 reset = ~reset;
end

endmodule

```



## 仿真结果截图

 

## 2. 时钟下降沿触发的 JK 触发器

### 实现代码

```
module jk_trigger(j,k,q,nq,clk);  
  
input      j,k,clk;  
output reg q,nq;  
  
always @(negedge clk) begin  
    if(!clk) begin  
        if(j == 0 && k == 1) begin  
            q <= 0;  
            nq <= 1;  
        end  
        else if(j == 1 && k == 0)begin  
            q <= 1;  
            nq <= 0;  
        end  
        else if(j == 1 && k == 1)begin  
            q <= ~q;  
            nq <= ~nq;  
        end  
    end  
end  
  
endmodule
```

### 仿真代码

```
module jk_trigger_tb;  
  
reg      j,k,clk;  
wire     q,nq;  
integer  i;  
  
jk_trigger uut(  
    .j(j),  
    .k(k),  
    .clk(clk),  
    .q(q),
```

```

        .nq(nq)
    );


initial begin
    clk = 1;
    k = 0;
    j = 1;
    for(i = 0; i < 15; i = i + 1)
        #10 {j, k} = {j, k} + 1;
end

always #4 clk = ~clk;

endmodule

```

仿真结果截图

 

# Verilog 练习四 计数器

## 一. 练习内容

1. 用 Verilog 完成具有异步清零和异步置 1 的模 10 计数器的设计，并用 ModelSim 进行仿真。
2. 用 Verilog 完成具有同步清零和同步置 1 的模 16 计数器的设计，使用 ModelSim 进行仿真。

## 二. 源程序及仿真结果截图

### 1. 异步清零和异步置 1 的模 10 计数器

实现代码：

```
module mod10_counter(cnt, cf, en, clk, clr, rst);

parameter      size = 4      ;
parameter      mod = 10      ;
input          en, clr, clk, rst    ;
output         cf              ;
output[size:1] cnt              ;
reg[size:1]    cnt              ;
reg           cf, cf_ff        ;

always @(posedge clk or negedge clr or negedge rst) begin
    if(!clr) begin
        cnt = 0;
        cf = 0;
    end
    else if(!rst)
        cnt = 1;
    else if(cnt == (mod-1) )
        cnt = en?0:cnt;
    else
        cnt = cnt + en;
end

always @(posedge clk)begin        //进位标志
    if(cnt == (mod-1))begin
```

```

        cf_ff <= 1;
    end
    else begin
        cf_ff <= cf_ff;
    end
    cf = (cf == 1)?1:(cnt == 0)&en&(cf_ff == 1) ;
end
endmodule

```

仿真代码:

```

module mod10_counter_tb;

parameter      size = 4          ;
reg            en,clr,clk,rst,cf_ff ;
wire          cf                  ;
wire[size:1]  cnt                 ;

mod10_counter uut(
    .cnt(cnt),
    .cf(cf),
    .en(en),
    .clk(clk),
    .clr(clr),
    .rst(rst)
);

initial begin
    en = 0;
    clk = 0;
    clr = 1;
    rst = 1;
    cf_ff = 0;

    #1
    clr = ~clr;
    #1
    clr = ~clr;
    en = ~en;      //en = 1
    #25
    clr = ~clr;    //清零检验
    #1
    clr = ~clr;
    #15
    rst = ~rst;    //置数检验

```

```


#1
rst = ~rst;
#5
en = ~en;    //en = 0
end

always #1 clk = ~clk;

endmodule

```

仿真结果截图

 

## 2. 同步清零和同步置 1 的模 16 计数器

实现代码

```

module mod16_counter(cnt, cf, en, clk, clr, rst);

parameter          size = 4          ;
parameter          mod = 16          ;
input              en, clr, clk, rst;
output             cf                 ;
output[size:1]     cnt               ;
reg[size:1]        cnt               ;
reg                cf, cf_ff         ;

always @(posedge clk) begin          //计数器
    if(!clr) begin
        cnt <= 0;
        cf <= 0;
        cf_ff <= 0;
    end
    else if(!rst)
        cnt = 1;
    else if(cnt == (mod-1) )
        cnt = en?0:cnt;
    else
        cnt = cnt + en;
end

always @(posedge clk)begin           //进位标志
    if(cnt == (mod-1))begin

```

```

        cf_ff <= 1;
    end
    else begin
        cf_ff <= cf_ff;
    end
    cf = (cf == 1)?1:(cnt == 0)&en&(cf_ff == 1) ;
end
endmodule

```

#### 仿真代码

```

module mod16_counter_tb;

parameter      size = 4      ;
reg            en,clr,clk,rstcf_ff  ;
wire          cf              ;
wire[size:1]  cnt              ;

mod16_counter uut(
    .cnt(cnt),
    .cf(cf),
    .en(en),
    .clk(clk),
    .clr(clr),
    .rst(rst)
);

initial begin
    en = 0;
    clk = 0;
    clr = 1;
    rst = 1;
    cf_ff = 0;

    #1
    clr = ~clr;
    #2
    clr = ~clr;
    en = ~en;      //en = 1
    #70
    clr = ~clr;      //清零检验
    #2
    clr = ~clr;
    #14
    rst = ~rst;      //置数检验

```

```

#2
rst = ~rst;
#5
en = ~en;    //en = 0
end

always #2 clk = ~clk;

endmodule

```

仿真结果截图

